

1 Qu'est ce qu'un système de décondamnation ?

2 Représenter deux solénoïdes : un normalement ouvert et un normalement fermé ?

3 Représenter un système mécanique avec un pivot permettant d'inverser le système : normalement tiré ou normalement poussé ?

4 Réaliser le montage ci-dessus ?

Constation professeur :

5 A quoi sert la diode ?

6 Quel est le courant maximum que peut débiter une sortie GPIO ?


7 Quel est le courant dont a besoin ce solénoïde FD020 ?

8 A quoi sert le transistor ?

9 Par quel composant peut on remplacer le transistor ? Combien de cycle peut subir ce composant

?

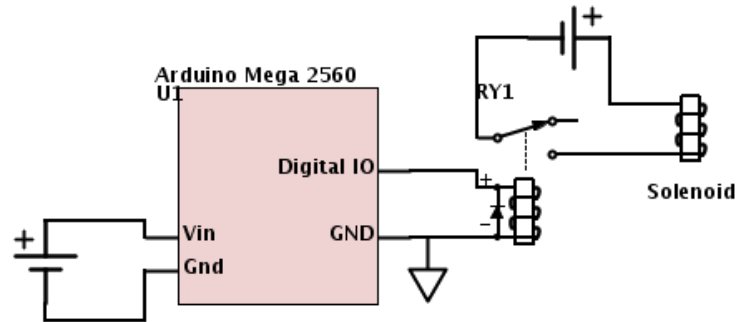- 10 Programmer le microcontrôleur. S'aider de (voir aussi lienmini.fr/e119-test).
Constation professeur :



- 11 Réaliser le montage ci-dessus ?
Constation professeur :
- 12 Programmer le microcontrôleur. S'aider de (voir aussi lienmini.fr/e119-test).
Constation professeur :